

1.43

Min current at  $V_{PS} = 5V$

~~$5 = R_1$~~

~~$I_2 = \frac{0.7}{R_2}$~~

~~$I_1 \geq \frac{0.7}{R_2} + 2 \times 10^{-3}$~~

~~$5 = I_1 R_1 + 0.7$~~


~~$\leq \left( \frac{0.7}{R_2} + 2 \times 10^{-3} \right) R_1 + 0.7$~~

~~$\leq 0.7 \frac{R_1}{R_2} + 2 \times 10^{-3} R_1 + 0.7$~~

~~$\Rightarrow 0.7 \frac{R_1}{R_2} + 2 \times 10^{-3} R_1 \geq 4.3$~~

~~$\Rightarrow 0.7 R_1 + 2 \times 10^{-3} R_1 R_2 \geq 4.3 R_2$~~

Max current at  $V_{PS} = 10V$ .

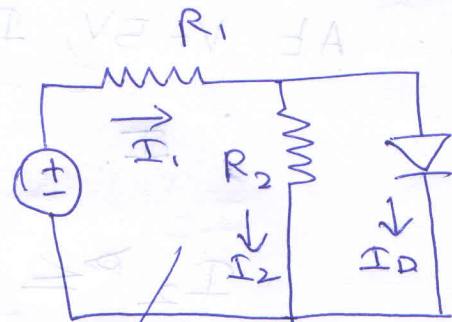

4.

Max current =  $\frac{10}{0.7} \text{ mA}$

Min current =  $2 \text{ mA}$

This is the maximum and minimum diode current

Diff =  $\left( \frac{10}{0.7} - 2 \right) \text{ mA} = \frac{10 - 1.4}{0.7} \text{ mA} = \frac{8.6}{0.7} \text{ mA}$

$= \frac{86}{7} \text{ mA}$

When voltage changes from 5 to 10V,

max diff in current through  $R_1$

$= \frac{86}{7} \text{ mA} = \frac{10 - 5}{R_1}$

$\Rightarrow R_1 = \frac{5 \times 7}{86} \text{ k}\Omega = \frac{35}{86} \text{ k}\Omega \approx 407 \Omega$

$$\text{At } V=5V, I_1 \approx \frac{5-0.7}{R_1} = \frac{4.3}{407} \text{ A.}$$

$$= 10.56 \text{ mA.}$$

$$I_2 \leq 10.56 - 2$$

$$= 8.56 \text{ mA}$$

$$\therefore R_2 \geq \frac{0.7}{8.56} \text{ k}\Omega$$

$$\geq 81.77 \Omega.$$

5.

(a)

$$I_{D1} = 0.65 \text{ mA}$$

$$I_{D1} = I = \frac{0.65 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega}$$

$$= 0.65 \text{ mA.}$$

$$I_{D2} = 2 \times 0.65 \text{ mA}$$


$$= 1.3 \text{ mA.}$$

$$\Rightarrow \frac{5 - 0.65 - 1.3}{R_1} = 1.3 \text{ mA.}$$

$$\Rightarrow \frac{5 - 1.95}{R_1} = 1.3 \text{ mA.}$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{3.05}{1.3} \text{ k}\Omega$$

$$= 2.3461 \text{ k}\Omega$$

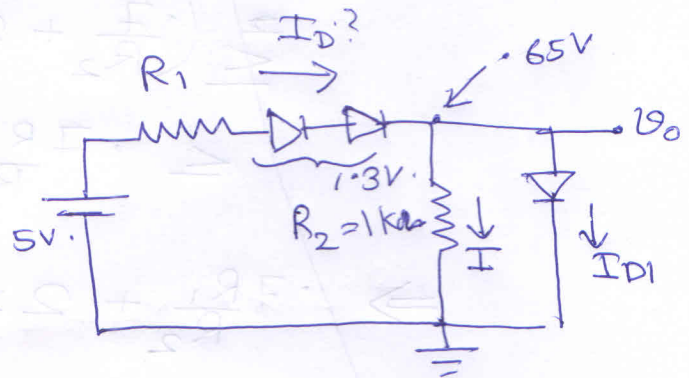

$$I_{D2} = \frac{8 - 1.95}{2.346} \text{ mA}$$

$$= \frac{6.05}{2.346} \text{ mA} = 2.57 \text{ mA}$$

$$= 2.57 \text{ mA}$$

$$I_{D1} = I_{D2} - 0.65 \text{ mA}$$

$$= 1.92 \text{ mA} \quad (3.025 - 0.65) \text{ mA}$$

$$= 2.6 \text{ mA} \quad 2.375 \text{ mA}$$

⑥

$$I_d = I_s \exp\left(\frac{qV_D}{\eta V_T}\right)$$

$$\Rightarrow r_d = \frac{25 \text{ mV}}{I}$$

$$r_d = \frac{V_T}{I}$$

$$v_s = R_s i_D + \frac{V_T}{I} i_D$$

$$\Rightarrow i_D = \frac{v_s}{R_s + \frac{V_T}{I}}$$

$$= \frac{v_s I}{R_s I + V_T}$$

$$v_d = r_d i_D$$

$$= \frac{V_T}{I} \frac{v_s I}{R_s I + V_T}$$

$$= v_s \left( \frac{V_T}{V_T + R_s I} \right)$$



Small signal equivalent circuit



$$(a) \quad V_2 = 5.6 + (I_2 - .1) \times 10^{-2} = 10I$$

$I_2$  is in mA.  $A_{m} = \frac{20.2}{220.5} =$

$$10 = .5 \times I_2 + 5.6 + (I_2 - .1) \times 10^{-2}$$

$$0 = .5 I_2 + 5.6 + .01 I_2 - .001$$

$$4.401 = .51 I_2$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{4.401}{.51}$$

$$= 8.629 \text{ mA}$$

$$V_2 = V_0 = 5.6 + (8.629 - .1) \times 10^{-2}$$

$$= 5.6 + 8.628 \times 10^{-2}$$

$$= 5.6 + .08628$$

$$= 5.68628$$

(c).

$$V_2 = 5.6 + (I_2 - .1) \times 10^{-2}$$

$$I_L = \frac{V_2}{2} \text{ mA}$$

$$10 = \left( I_2 + \frac{5.6 + (I_2 - .1) \times 10^{-2}}{2} \right) \times .5$$

$$+ 5.6 + (I_2 - .1) \times 10^{-2}$$

$$= \left( I_2 + 2.8 + \frac{I_2 \times 10^{-2}}{2} - .05 \times 10^{-2} \right) \times .5$$

$$+ 5.6 + (I_2 - .1) \times 10^{-2}$$


$$= .5I_2 + 1.4 + .0025I_2 - .025 \times 10^{-2} \\ + 5.6 + .01I_2 - .001$$

$$\Rightarrow 0.5125I_2 = 10 - 1.4 + .00025 \\ - 5.6 + .001 \\ = 3.00125$$

$$I_2 = 5.8561 \text{ mA}$$

$$V_2 = 5.6 + (5.8561 - .1) \times .01 \\ = 5.6 + 5.7561 \times .01 \\ = 5.6 + 0.057561 \\ = 5.65761$$

8>

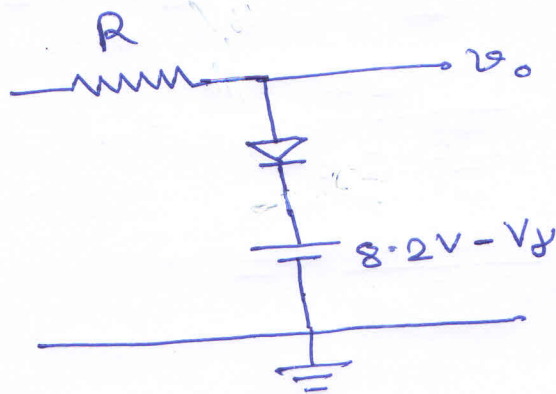

There can also  
be other  
solutions to  
this problem.